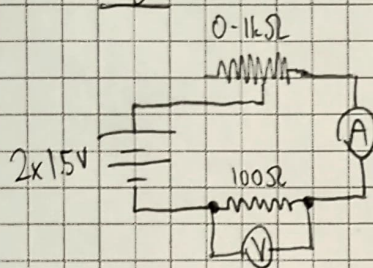


2

$$V = IR$$

$$P = IV = I^2 R = V^2 / R$$

DB-1



$$R = 99.5 \pm 0.1 \Omega$$

$$A = 26.5 \pm 0.1 \text{ mA}$$

$$V = 2.620 \pm 0.001 \text{ V}$$

$$A = 21.4 \pm 0.1 \text{ mA}$$

$$V = 2.118 \pm 0.001 \text{ V}$$

A (mA)	V (V)
21.4 ± 0.1	2.118 ± 0.001
22.3 ± 0.1	2.207 ± 0.001
23.2 ± 0.1	2.299 ± 0.001
24.1 ± 0.1	2.389 ± 0.001
25.1 ± 0.1	2.482 ± 0.001
26.5 ± 0.1	2.620 ± 0.001

E1

$$R_1 = 99.5 \pm 0.1 \Omega$$

$$R_2 = 98.8 \pm 0.1 \Omega$$


$$R_3 = 0.99 \pm 0.01 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 47.1 \pm 0.01 \Omega$$

#	Theoretical ( $\Omega$ )	$V$ (V) $\pm 0.001$	$I$ (mA) $\pm 0.01$	$R_{eq}$ ( $\Omega$ )	$\delta R$ ( $\Omega$ )
$R_1$	$R_1$ 99.5	2.703	27.4	98.65	<del>0.08</del> 0.05
$R_{1,2}$	$R_1 + R_2$ 198.3	2.789	14.1	197.8	0.16
$R_{1,2,3}$	$R_1 + R_2 + R_3$ 1188.3	2.866	<del>2.239</del> $\pm 0.001$	1280.0	0.73
$R_{1,2,3,4}$	$R_1 + R_2 + R_3 + R_4$ 1235.4	2.867	<del>2.239</del> $2.161 \pm 0.001$	1326.7	0.77


$$R = \frac{V}{I}$$
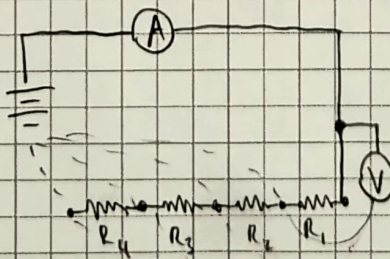
$$\delta R = \sqrt{\left(\frac{\delta V}{I}\right)^2 + \left(\frac{V \delta I}{I^2}\right)^2}$$





E2

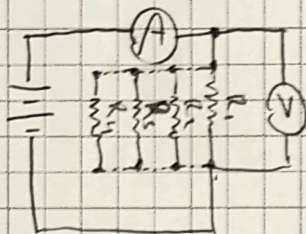

$R_1 = 99.5 \pm 0.1 \Omega$   
 $R_2 = 98.8 \pm 0.1 \Omega$   
 $R_3 = 0.99 \pm 0.01 \text{ k}\Omega$   
 $R_4 = 47.1 \pm 0.01 \Omega$

#	( $\Omega$ ) Theoretical	(V) V	(mA) I	( $\Omega$ ) $R_{eq}$	( $\Omega$ ) $\delta_R$
$R_1$	99.5	2.707 $\pm 0.001$	27.4 $\pm 0.1$	98.8	0.36
$R_2$	49.57	2.548 $\pm 0.001$	51.7 $\pm 0.1$	49.28	0.077
$R_{1,2,3}$	47.21	2.532 $\pm 0.001$	53.9 $\pm 0.1$	46.98	0.089
$R_{1,2,3,4}$	23.58	2.259 $\pm 0.001$	96.4 $\pm 0.1$	23.43	0.026

$$R = \frac{V}{I}$$


$$\delta_R = \sqrt{\left(\frac{\delta V}{I}\right)^2 + \left(\frac{V \delta I}{I^2}\right)^2}$$



F

$$R = 1.7 \Omega$$

$$\pm 0.1$$

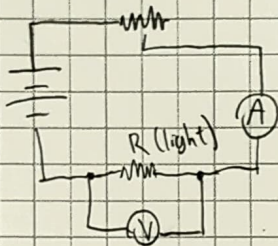

$\pm 0.1$ $I$ (mA)	$\pm 0.001$ $V$ (V)	$R_{eq}$ ( $\Omega$ )
75.6	0.097	
177.6	1.127	
85.9	0.124	
96.3	0.154	
106.5	0.203	
116.2	0.300	
126.8	0.463	
137.0	0.603	
147.1	0.731	
157.3	0.862	
167.3	0.994	

G

$$P = 0.25 \text{ W}$$

$$R = 100 \Omega$$

$$R = 0.130 \text{ M}\Omega$$

$$\frac{100 \Omega}{4 \text{ W}} = V^2$$

$$V = 5 \text{ V}$$

Rated at 25V

$$\frac{130,000 \Omega}{4 \text{ W}} = V^2$$

$$V = 180 \text{ V}$$