

6

5.15

✓ Answer ✓

$$\begin{bmatrix} 100000 & -40000 \\ -40000 & 46000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$I = \begin{bmatrix} \frac{9}{50000} \\ \frac{1}{5000} \end{bmatrix}$$

$$v_1 = -3000i_2 = -\frac{3}{5} \text{ V}$$

$$v_2 = 2000i_1 + 3000i_2 - 2 = \frac{11}{5} \text{ V}$$

5.36

✓ Answer

$$\begin{bmatrix} r_1 & -r_1 \\ -r_1 & r_1 + r_2 + r_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_0 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$i_2 = \frac{i_0 r_1}{r_1 + r_2 + r_3}$$

$$i_2 = \frac{14}{3} \text{ mA}$$

$$V_c = \frac{i_0 r_1 r_2}{r_1 + r_2 + r_3}$$

$$V_c = 14 \text{ V}$$

$$\tau = R_{eq}C$$

$$R_{eq} = \frac{1}{r_2^{-1}r_3^{-1}}$$

$$\tau = \frac{c}{r_2^{-1}r_3^{-1}}$$

$$\tau = \frac{c}{r_2^{-1}r_3^{-1}}$$

$$\tau = \frac{600}{7} \text{ ms}$$

$$v(t) = Ve^{t/\tau}$$

$$v(t) = \frac{i_0 r_1 r_2}{r_1 + r_2 + r_3} e^{t/\frac{c}{r_2^{-1}r_3^{-1}}}$$

$$v(t) = 14e^{70t/6}$$

5.41

✓ Answer

$$V(0) = 16\frac{6}{8} = 12 \text{ V}$$

$$V(\infty) = 16\frac{4}{6} = \frac{32}{3} \text{ V}$$

$$V(t) = \frac{32}{3} + \frac{4}{3}e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{4}{3}25 \text{ ms}$$

$$V(t) = \frac{32}{3} + \frac{4}{3}e^{-30t}$$

$$I(t) = \frac{8}{3} + \frac{1}{3}e^{-30t} \text{ mA}$$

5.28

✓ Answer

Source transform: $V_{eq} = 10 \text{ V}$

Resistor combine: $R_{eq} = 20\Omega$

$$I = 0.5 \text{ A}$$

$$V_c = \frac{15}{2} \text{ V}$$

5.48

✓ Answer

At $t = 0$

Source transform: $V_{eq} = 10 \text{ V}$

Resistor combine: $R_{eq} = 5\Omega$

$$I = 2 \text{ A}$$

At $t = \infty$

$$I = 0$$

Resistor combine: $R_{eq} = 5\Omega$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{3}{100} \text{ s}$$

$$I(t) = 2e^{-100t/3}$$